

Caractéristiques de dipôles

Proposer des protocoles expérimentaux pour retrouver les caractéristiques $U=f(I)$ d'un résistor, d'une pile et d'une diode.

